



CSE 201: DIGITAL LOGIC DESIGN


SR FLIP FLOP

Prepared By

Lec Sumaiya Afroz Mila

CSE, MIST

SR LATCH

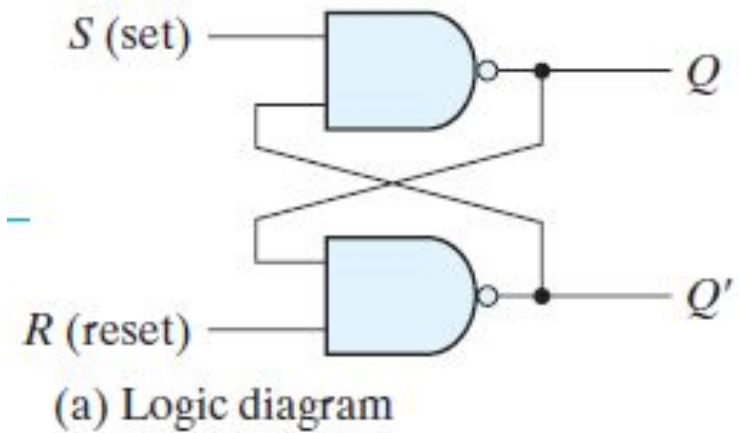

S	R	Q	Q'
1	0	0	1
1	1	0	1
0	1	1	0
1	1	1	0
0	0	Forbidden	

Memory


Memory

Truth Table of NAND gate

A	B	F
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0



SR FLIP FLOP

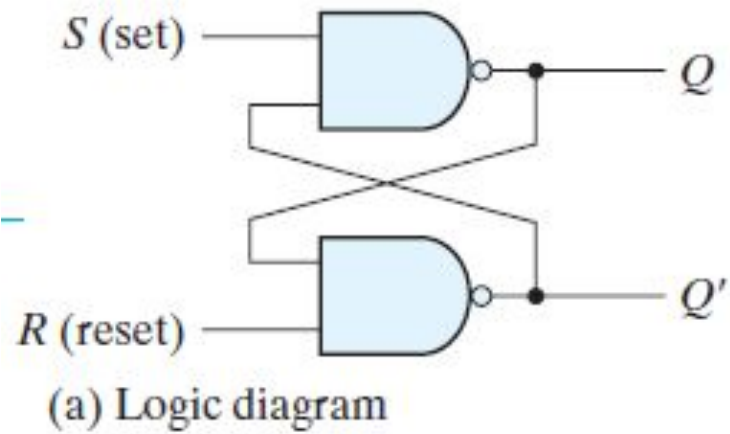

S	R	Q	Q'
1	0	0	1
1	1	0	1
0	1	1	0
1	1	1	0
0	0	Invalid	


Memory

Memory

S	R	Q	Q'
0	0	Invalid	
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	Memory	



SR FLIP FLOP

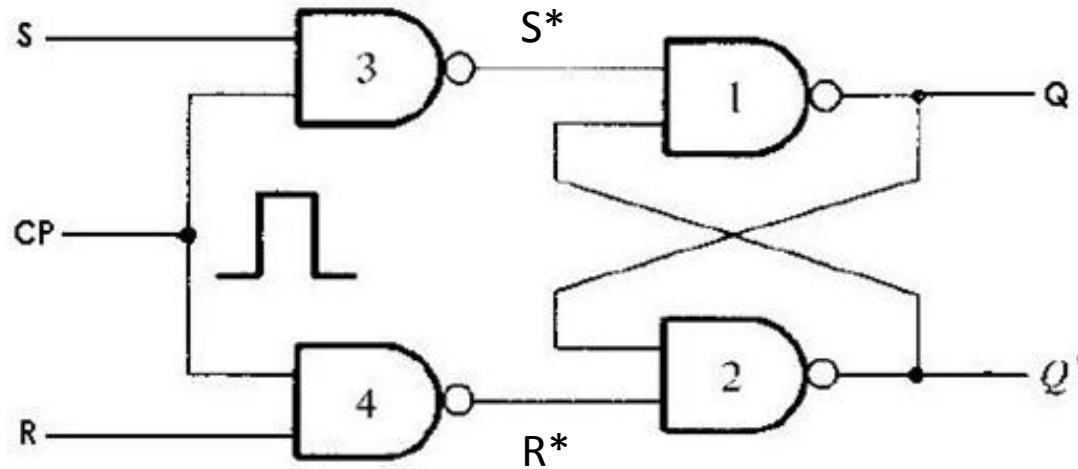


$$S^* = (S \cdot CP)'$$

$$= S' + CP'$$

$$R^* = (R \cdot CP)'$$

$$= R' + CP'$$

Graphic symbol of SR flip flop

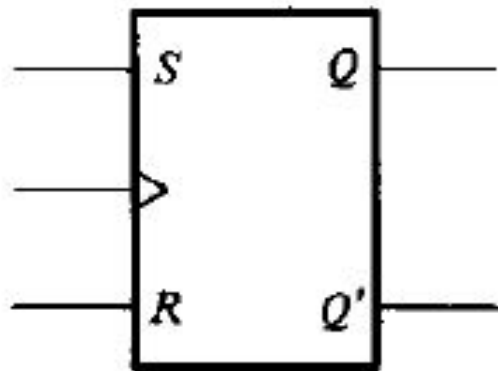

(a) RS

S*	R*	Q	Q'
0	0	Invalid	
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	Memory	

CP	S	R	Q	Q'
0	x	x	Memory	
1	0	0	Memory	
1	0	1	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	Invalid	

SR FLIP FLOP

Truth Table of SR flip flop

CP	S	R	Q_{t+1}
0	x	x	Q_t
1	0	0	Q_t
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	Invalid

Reset

Set

Characteristics Table of SR flip flop

Q_t	S	R	Q_{t+1}
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	invalid
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	invalid

Excitation Table of SR flip flop

Q_t	Q_{t+1}	S	R
0	0	0	X
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	X	0



SR FLIP FLOP

Characteristics Table of SR flip flop

Q_t	S	R	Q_{t+1}
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	invalid
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	invalid

Characteristics Equation of SR flip flop

SR		00	01	11	10
Q_t	0	0	0	X	1
	1	1	0	X	1

$$Q_{t+1} = S + Q_t R'$$

What is the value of Q'_{t+1} ?



SR FLIP FLOP

Excitation Table of SR flip flop

Q_t	Q_{t+1}	S	R
0	0	0	X
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	X	0

Similarly find the value of S and R

